




VIATA DE LICEU

se traieste o singura data!



Tranzistorul

Tranzistoarele bipolare sunt dispozitive semiconductoare cu doua jonctiuni care functioneaza pe baza injectiei de purtatori minoritari. Tranzistorul poate inlocui trioda cu emisie termoelectrica.

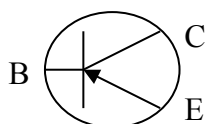Tranzistorul este alcatuit dintr-un semiconductor cu trei straturi de conductie diferita: un strat n intre 2 straturi p, la tranzistorul p-n-p, sau un strat p intre 2 n, la tranzistorul n-p-n.



Tranzistorul p-n-p

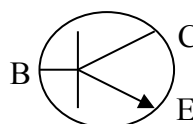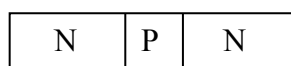

Tranzistorul n-p-n

Functionarea tranzistorului n-p-n

Stratul din mijloc al semiconductorului se numeste baza, straturile laterale se numesc emitor si colector. Baza are o dopare mai mica decat emitorul. Tranzistorul poate fi considerat ca format din doua diode semiconductoare: una emitor-baza si alta baza-colector.


Pentru functionarea tranzistorului, pe dioda baza-colector, se aplica o tensiune inversa, cu polul pozitiv la partea n, adica la colector. Deoarece in zona p nu sunt electroni liberi care sa fie atrasi de polul pozitiv de la colector, in circuitul colectorului curentul este practic nul. Daca in baza se injecteaza electroni din emitor, prin aplicarea unei tensiuni directe pe dioda emitor-baza, electronii injectati vor fi atrasi de colectorul pozitiv si in circuitul colectorului va circula curent. In acest fel curentul in circuitul colectorului este comandat de curentul din circuitul emitorului, care la randul sau este determinat de tensiunea aplicata intre emitor si baza.

Peste anumite valori ale tensiunii baza-colector toti electronii injectati in baza sunt colectati de colector, curentul de colector atinge valori de saturatie si curentul de baza (care circula intre baza si sursa U_{bc}) este foarte mic. Se observa ca pe masura ce creste curentul emitorului creste si curentul colectorului, iar tensiunea baza-colector practic nu influenteaza curentul colectorului.


Aplicand intre emitor si baza o tensiune alternativa, variatiile de tensiune provoaca variatii ale curentului emitorului, care produc variatii ale curentului colectorului. Pe rezistorul de sarcina R_s , mare, din circuitul colectorului variatiile de curent produc variatii de tensiune, mai mari decat ale tensiunii de intrare. Asadar tranzistorul poate functiona ca amplificator de tensiune.

Pentru ca semnalul amplificat sa nu fie deformat, in circuitul emitorului se introduce o tensiune continua U_0 care are rolul de a stabili un punct de functionare al

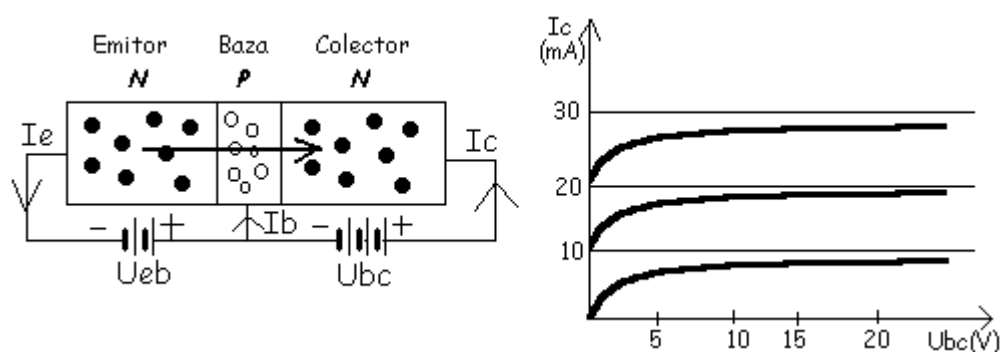tranzistorului: tensiunea U_0 produce un anumit curent de emitor, în jurul căruia se produc variațiile date de tensiunea alternativă. Dacă se alege punctul de funcționare pentru care $I_e=0$, dioda emitor-bază permite numai trecerea alternanțelor pozitive, pentru care este polarizată direct și deci tranzistorul funcționează ca detector.



a) Funcționarea tranzistorului

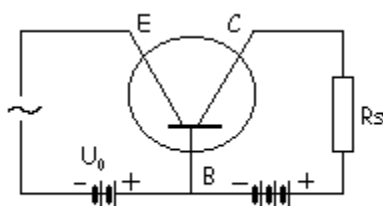


b) Montaj în bază comună

Tranzistorul p-n-p funcționează după un principiu analog, dar tensiunile aplicate trebuie să aibă o polaritate inversă.



Etaj de amplificare

Schema unui etaj de amplificare cu un tranzistor montat cu emitorul comun este reprezentată în figura de mai jos. Funcționarea sa din acest montaj este analoagă cu a unei triode. Electronii sunt emisi de emitor, controlați de tensiunea aplicată bazei și colectați de colector. Circuitul EDBE este al bazei, iar ECSE este al colectorului. Pe dioda bază-colector se aplică tensiune inversă (de la sursa S). O parte din tensiunea sursei se aplică rezistenței de sarcină și o mică parte diodei emitor-bază. Deoarece tensiunea directă aplicată în felul acesta pe dioda emitor-bază nu este suficientă pentru stabilirea punctului de funcționare, pe dioda-emitor-bază se aplică o tensiune mai mare cu ajutorul unui divizor de tensiune format din rezistorii R_{d1} și R_{d2} . Tensiunea sursei se distribuie pe acești doi rezistori și de pe R_{d2} se culege tensiunea necesară pentru stabilirea punctului de funcționare.

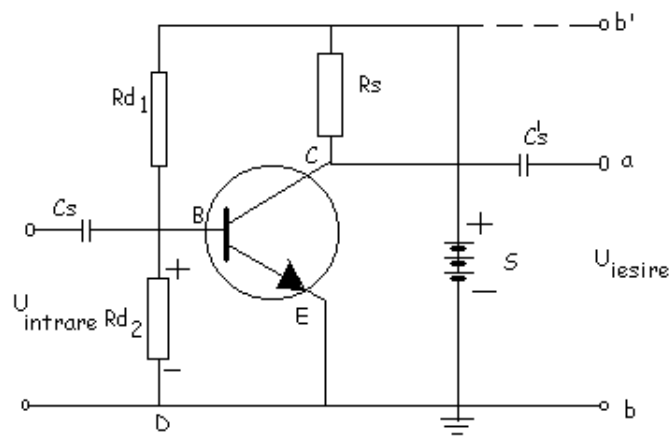

c) Etaj de amplificare

Intrarea in circuitul emitorului se face intre punctul masa si baza cu ajutorul unui condensator C_s care lasa sa treaca numai componentele alternative. Iesirea se face la capetele rezistorului de sarcina. Condensatorul C_s lasa sa treaca numai componentele alternative si de aceea este indiferent daca iesirea se face intre punctele a si b' sau intre a si b care include si sursa. In al doilea caz, insa, se poate face conectarea etajului la intrarea unui etaj de amplificare, analog.

Importanta practica

Aparitia tranzistorilor si a celorlalte dispozitive semiconductoare a adus schimbari majore in radiotehnica. Tranzistorii ocupa un volum mic si se poate realiza miniaturizarea aparaturii. Ei nu necesita alimentare de incalzire, iar tensiunea continua necesara pentru functionare este mai redusa decat la tuburi, de aceea au un consum electric mai mic. Ei au de asemenea o durata de functionare mai mare.

